 


מנוע צעד



מגשים :

יוסף סוקוליק

שובי פסקו

במעבדה זו נדרשנו לתכנן מערכת בקרה דיגיטלית למנוע step-motor מסוג bi-polar. הזרם החשמלי מומר לצעד מנוע באופן הבא, ישנם שני סלילים ניצבים זה לזה ואנו מזרימים זרם דרכם. המנוע משלים מחזור תנועה ב-200 צעדים כאשר גודל כל צעד הוא 1.8° .

האופן בו המנוע פועל כך שהוא מתקדם 1.8° הוא ע"י סדרת הכניסות להדקי הסלילים הבאה (1000,0010,0100,0001) כאשר (a,~a,b,~b) זהו סדר הדקי הסלילים. כלומר A, B הם שני הסלילים דרכם זרם משתנה הגורם ליצירת שדה מגנטי (לפי חוק פאראדיי) המניע את הרוטור. עבור כל אות כניסה בסדרה הרוטור מסתובב 1.8° . בכדי שהמנוע יתקדם 0.9° סדרת הכניסות מורכבת מ-8 שלבים כך: (1000,1010,0010,0110,0100,0101,0001,1001) כלומר, בין כל שני כניסות של הסדרה עבור צעד שלם אנו מוסיפים כניסה בה אנו מזרימים זרם בשני הסלילים יחד כך שהרוטור סב 0.9° לאחור. יוצא שעבור שתי אותות כניסה עוקבים בסדרה זו המנוע מסתובב 0.9° .


דרישות המערכת הן:

- א. גודל הצעד – צעד שלם (1.8°) או חצי צעד (0.9°), בתור מהנדסי המערכת אנו יכולים להגדיר את סדרות המתח המחזוריות עבור הדקי הסלילים, כך שנקבל את גודל הצעד הרצוי. המשתמש יוכל לשלוט בכך בעזרת הורדת המתג SW3 כאשר מתג לחוץ משמעותו צעד שלם.
- ב. כיוון הסיבוב – עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון. המשתמש יוכל לשלוט בכך בעזרת הורדת המתג SW1 כאשר מתג לחוץ משמעותו סיבוב עם כיוון השעון.
- ג. הפעלה רציפה/ בדידה – למנוע יהיו שני מצבי פעולה, הפעלה רציפה ללא הפסק והפעלה שתלויה בלחיצת המשתמש על הכפתור KEY1, כך שבכל לחיצה חדשה על KEY1 המנוע יסתובב רבע מחזור. המשתמש יוכל לשלוט בכך בעזרת הורדת SW2 כאשר מתג לחוץ משמעותו הפעלה רציפה.
- ד. למנוע יהיו מס' מהירויות בהן הוא יוכל להסתובב, $\{10 \frac{cycles}{minute}, 20 \frac{cycles}{minute}, 30 \frac{cycles}{minute}, 40 \frac{cycles}{sminute}, 50 \frac{cycles}{sminute}, 60 \frac{cycles}{minute}\}$ והמעבר ביניהן הוא ע"י לחיצה על KEY3 בסדר עולה מ- $10 \frac{cycles}{minute}$ ל- $60 \frac{cycles}{minute}$ ולאחר מכן בסדר יורד מ- $60 \frac{cycles}{minute}$ ל- $10 \frac{cycles}{minute}$.
- ה. למערכת יהיה לחצן reset (KEY0) שמאתחל את המערכת וכן מאתחל את מהירות המנוע ל- $10 \frac{cycles}{minute}$.
- ו. מהירות המנוע תוצג ע"י 7-segment display שבכרטיס בספרות HEX0, HEX1.

תכנון המערכת


על מנת לפשט את פעולת ה-debug והבנת הקוד, מימשנו את מערכת הבקרה ע"י מס' modules כאשר כל אחד מהם מממש דרישה יחידה מדרישות המערכת, ולבסוף איחדנו אותם ב-top level.

Block diagram

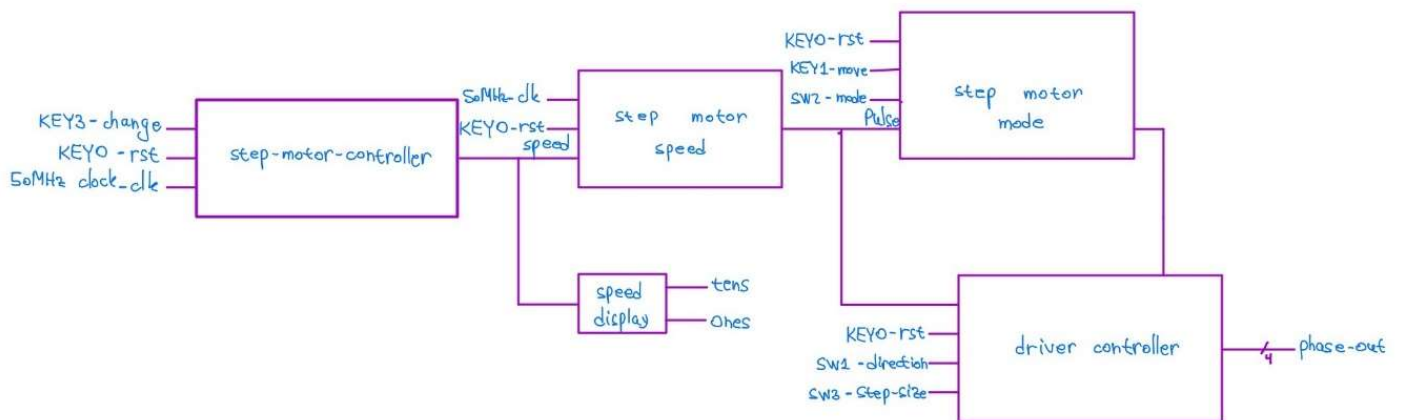

האינטגרציה של ה-modules השונים במערכת היא כך :

הסכמה של המערכת הכוללת כ-black box היא :

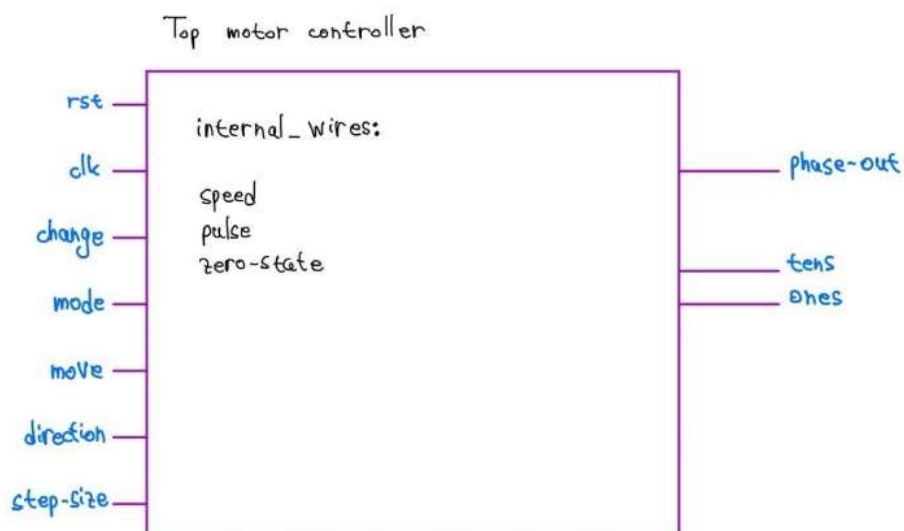

step_motor_controller

מודל זה קובע את המהירות הרצויה של המנוע על ידי כניסה מכפתור KEY3 שבכרטיס, וכן כפתור KEY0 לאתחול למהירות התחלתית של $10 \frac{\text{cycles}}{\text{minute}}$.

מימשנו את המודל על ידי מכונת מצבים, הגדרנו את מצבים 1-6 המתאימים למהירויות $10 \frac{\text{cycles}}{\text{minute}}$ עד $60 \frac{\text{cycles}}{\text{minute}}$.

הכניסות: המודל מקבל את אותות הכניסה שלו ישירות מהכרטיס.

שעון/clk: מחובר לשעון המערכת (שהגדרנו את תדירות העבודה שלו $f = 50[\text{MHz}]$ הוא משמש לבדיקת האתחול ותפעול מכונת המצבים.

אתחול/rst: מחובר לכפתור KEY0, כאשר המשתמש לוחץ עליו, אות זה משתנה ל-'0'.

שינוי המהירות/change: מחובר לכפתור KEY3 כאשר כל לחיצה חדשה (קצרה או ארוכה) מעלה את המהירות עד למצב 6 ולאחר מכן כל לחיצה מורידה את המהירות עד למצב 1 וחוזר חלילה.

המוצא: אות זה נכנס אל שני מודלים speed_display, step_motor_speed.

המהירות הרצויה/speed : המוצא הוא המצב העכשווי של מכונת המצבים כלומר, מהי מהירות המנוע. זהו אות המורכב משלושה ביטים.

מצורף הקוד שכתבנו למימוש מודל זה :

```
1 module step_motor_controller(
2     input wire change, /*key 3- increase/decrease
3                          the motor speed*/
4     input wire rst,
5     input wire clk, //50MHz
6     output wire [2:0] speed
7 );
8
9 //State definition
10 parameter start = 3'b001,
11             s20 = 3'b010,
12             s30 = 3'b011,
13             s40 = 3'b100,
14             s50 = 3'b101,
15             s60 = 3'b110;
16
17 reg change_o;
18 reg [2:0] cs;
19 reg [2:0] ns;
20 reg faster = 1'b1; /*If key 3 makes the motor faster
21                    or slower */
22
23
24 always @(posedge clk)
25 begin
26     change_o <= change;
27 end
```

```

28 L
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
endmodule

//every clock insert ns to cs
always @(posedge change_o or negedge rst)
begin
    if (~rst)
    begin
        cs <= start;
        faster <= 1'b1;
    end
    else
    begin
        cs <= ns;

        if (cs == start)
        begin
            faster <= 1'b1;
        end


        if (cs == s60)
        begin
            faster <= 1'b0;
        end
    end
end

//Next state logic
always @(cs)//Will activate when cs or the in change
begin
    case (cs)
        start: ns = s20;
        s20: ns = faster ? s30 : start;
        s30: ns = faster ? s40 : s20;
        s40: ns = faster ? s50 : s30;
        s50: ns = faster ? s60 : s40;
        s60: ns = s50;
        default: ns = start;
    endcase
end
assign speed = cs;


```

רואים בסימולציה שהמהירות עולה ויורדת בהתאם לדרישות וכן שהמהירות לא משתנית עד שלוחצים על הכפתור לחיצה חדשה (בפרט לא לחיצה ארוכה). וכן שכאשר מאתחלים את המערכת המערכת מאותחלת במהירות 10. כאשר לא לוחצים על הכפתור המהירות נשארת קבועה.

מצורף דיאגרמת הגלים:

 

 כמו כן מצורפת סכמה של מכונת המצבים, ואכן רואים שהמהירות עולה ויורדת בהתאם לדרישות ושהאתחול מתחיל במהירות הראשונה:



Speed display

מודל זה אחראי לתצוגת המהירות בה המנוע מסתובב בעזרת ה-7 segment display שבכרטיס בספרות HEX0, HEX1.

מימשנו את המודל בעזרת יצירת אובייקט של המודל `bcd_7seg` (שיצרנו במעבדה 1) האובייקט מקבל מס' המיוצג בעזרת ספרות בינאריות וממיר זאת לרצף הביטים כך ש- HEX1 יציג את הספרה המתאימה. המס' שהאובייקט קיבל עבור כניסה זו הוא מצב המערכת (שנקבע ע"י מכונת המצבים שבמודל `step`) **motor controller** המתאים למהירות המנוע. לדוג' מהירות 10 סיבובים לדקה מיוצגת ע"י המספר 1, ומספר זה הוא ספרת העשרות של תצוגת המהירות.

כניסות: speed - המודל מקבל את הכניסה מהיציאה של המודל `step motor controller` והיא מייצגת את מהירות המנוע.

יציאות: ones, tens - ספרת היחידות וספרת העשרות המרכיבות את גודל המהירות יוצאות אל ה-7 segment display שבכרטיס בספרות HEX0, HEX1.

מצורף הקוד שכתבנו למימוש מודל זה:


```
module speed_display(input wire [2:0] speed,
                    output [6:0] tens,
                    output [6:0] ones);

    bcd_7seg seg_tens (.num(speed), .seg_num(tens));

    assign ones = 7'b1000000;

endmodule
```

 לצורך בדיקת התצוגה ביצענו סימולציה בה שינינו את הכניסה speed ובחנו את היציאות בפרט את tens:



כפי שניתן לראות בדקנו עבור כל ערכי הכניסות המוגדרים במערכת, חלקן בסדר עולה וחלקן בסדר יורד וקיבלנו את המוצא המייצג את הספרות הרצויות ב-7 segment display.

step_motor_speed

מודל זה מקבל את המהירות הרצויה מהמודל step_motor_controller ומוציא סיגנל שעון בתדירות המתאימה למהירות הרצויה כלומר, שיספק מס' פולסים לשנייה כך שהמנוע יסתובב במהירות הרצויה.

במודל זה אנחנו בעצם מכניסים למודל הפנימי counter את המספר שאליו צריך לספור עד למעבר שעון.

כדי לדעת מהו המספר שאליו צריך לספור עבור כל מהירות, חישבנו שכדי להגיע לN סיבובים לדקה צריך לתת פולס למנוע כל: $N: \frac{400N}{60} = \frac{20}{3}N$ (מכיוון שצריך לתת 400 פולסים למנוע כדי שישלים סיבוב). תדר העבודה של שעון המערכת הוא 50[MHz] ולכן צריך לספור עד $x = \frac{3}{20N} \cdot 50M$.

כדי שנוכל לדעת מתי משתנה כל פולס הגדרנו את המוצא שיתנהג כאל שעון, לכן סך הכל צריך לספור עד

$$num_to_pulse = \frac{3}{20N} \cdot 50M \cdot \frac{1}{2}$$

הכניסות: המודל מקבל חלק מהכניסות ישירות מהכרטיס וחלק מהמודל step_motor_controller.

שעון clk: מחובר לשעון המערכת ובשימוש לצורך המונה.

איתחול rst: מחובר לכפתור KEY0.

המוצא: אות זה נכנס אל המודלים step_motor_mode, driver_controller.

שעון הפולסים/step_pulse: שעון שזמן המחזור שלו נקבע בהתאם למהירות הרצויה (שנבחרה ע"י המשתמש).

מצורף הקוד שכתבנו למימוש מודל זה:

```
1 module step_motor_speed(
2     input wire [2:0] speed,
3     input wire clk,
4     input wire rst,
5     output wire step_pulse
6 );
7
8 reg [19:0] num_to_pulse;
9 always @(speed)
10 begin
11     case(speed)
12         3'b001: num_to_pulse = 20'h58808; // counts until 375000
13         3'b010: num_to_pulse = 20'h2DC6C; // counts until 187500
14         3'b011: num_to_pulse = 20'h1E848; // counts until 125000
15         3'b100: num_to_pulse = 20'h16E36; // counts until 93750
16         3'b101: num_to_pulse = 20'h124F8; // counts until 75000
17         3'b110: num_to_pulse = 20'hF424; // counts until 62500
18         default num_to_pulse = 20'h58808; // counts until 375000
19     endcase
20 end
21
22 counter counter_inst(.clk(clk), .rst(rst), .num_to_pulse(num_to_pulse), .step_pulse(step_pulse));
23
24
25
26
27
28 endmodule
29
```

Counter- מודל פנימי

המונה סופר עד המספר הרצוי כפי שהסברנו לעיל ואז הופך את המוצא step_pulse וזהו בעצם השעון שלנו. הכניסות והמוצא זהים למודל הקודם למעט הכניסה num שזה המספר שאליו צריך לספור.

מצורף הקוד שכתבנו למימוש מודל זה:


```

31 module counter(
32     input wire clk,
33     input wire rst,
34     input wire [19:0]num_to_pulse,
35     output reg step_pulse);
36
37     reg [19:0]count;
38
39     always @(posedge clk or negedge rst)
40     begin
41         if(~rst)
42         begin
43             count <= 20'h0;
44             step_pulse<= 1'b1;
45         end
46     else
47     begin
48         count <= count + 1'h1;
49         if (count >= num_to_pulse)
50         begin
51             count <= 20'h0;
52             step_pulse = ~step_pulse;
53         end
54     end
55     end
56
57 end
58
59 endmodule


```

בדקנו את שני המודלים ביחד מכיוון שהיציאות שלהם זהות. (והמודל step_motor_speed לא עומד בפני עצמו). לא יכולנו להריץ סימולציה עם המספרים שהמכונה באמת צריכה להריץ מכיוון שהסימולטור מוגבל לזמן ריצה של עד $960[ns]$. לכן לצורך הסימולציה הגדרנו מספרים קטנים ורואים שהעיקרון עובד כלומר, רואים שהמודל מייצר לנו שעון וכן שהמודל יודע גם לשנות מצבים באמצע הספירה.

3 מצבים ראשונים כאשר מעלים את המהירות :

 

מצבים אחרונים בסדר יורד 3:

 

step_motor_mode

מודל זה אחראי למצב הפעולה של המנוע האם הוא יפעל ברציפות או ברבעי מחזור בדידים. כאשר מצב הפעולה של המערכת הוא בדיד, סיבוב המנוע תלוי בלחיצת המשתמש על KEY1 באופן הבא, אין משמעות למשך הזמן בו KEY1 לחוץ אפילו אם נשלם רבע המחזור המנוע לא יסתובב עוד. כמו כן אין משמעות למספר הלחיצות על KEY1 במהלך הסיבוב של רבע המחזור. בכדי שהמנוע יסתובב רבע מחזור נוסף צריך להתקיים שני תנאים: (1) KEY1 השתחרר לאחר הלחיצה הקודמת, (2) KEY1 נלחץ שוב לאחר שהמנוע השלים את הסיבוב.

המוצא של המודל הוא 'מצב אפס' ('zero_state') וזה '1' אם המנוע צריך להיות במנוחה, אחרת '0'. כאשר אנחנו מאתחלים את המערכת

כאשר ה'מצב' ('mode') ב-'1' המנוע צריך לפעול ברציפות ולכן המוצא יהיה '0'.

כאשר המערכת במצב של רבע מחזור המנוע צריך להיות במנוחה כלומר ב-'1' אלא אם כן לחצנו על הכפתור ('move') KEY1 ואז המנוע צריך להסתובב רבע סיבוב. כדי שהמנוע יסתובב רבע מחזור אנחנו נותנים לו לרוץ 100 צעדים (שהם רבע מהצעדים הדרושים למנוע על מנת שיתובב מחזור שלם) על ידי זה שאנחנו מאתחלים משתנה ('num2count') ל-100 וכל מחזור שעון (של שעון pulse) המשתנה יורד באחד.

כדי לוודא שאכן הלחיצה היא חדשה הגדרנו דגל ('new_pressed') שמאותחל ב-1 ואחרי שלחצנו על הכפתור הוא יורד ל-0 ועולה רק אחרי שהלחיצה על הכפתור הופסקה. כדי לוודא שמספר לחיצות במהלך תזוזת המנוע לא ישפיעו על המנוע, המשתנה יאותחל ל-100 רק אם הוא היה 0, הדגל מורס ו KEY1 לחוץ.

הכניסות: המודל מקבל חלק מהכניסות ישירות מהכרטיס וחלק מהמודל step_motor_speed.

שעון/pulse: המוצא של step_motor_speed. שעון שזמן המחזור שלו נקבע בהתאם למהירות הרצויה של המנוע.

איתחול/rst: מחובר לכפתור KEY0.

מצב/mode: מחובר למתג SW1 שבכרטיס. קובע האם המנוע פועל ברציפות או ברבעי מחזור בדידים.

הזז/move: מחובר לכפתור KEY1 שבכרטיס. עבור מצב רבע מחזור לחיצה חדשה תסובב את המנוע רבע מחזור.

המוצא: אות זה נכנס אל המודל driver_controller.

מצב אפס/'zero_state': המוצא של step_motor_mode. קובע האם יזרום זרם בסלילי המנוע.


מצורף הקוד שכתבנו למימוש מודל זה :

```


1 module step_motor_mode2(
2     input wire rst,
3     input wire pulse, //step_pulse
4     input wire mode, //sw2; 0 for quadrater cycle, 1 for continuous
5     input wire move, //key1= move quadrater cycle
6
7     output reg zero_state
8 );
9
10 reg [6:0] num2count;
11 reg new_pressed;
12 always @(posedge pulse or negedge rst) //(pulse)
13 begin
14     if (~rst)
15     begin
16         new_pressed <= 1'b1;
17         num2count <= 7'h0;
18         if (~mode)
19             zero_state <= 1'b1;
20     end
21
22     else if (mode == 1'b1)
23     begin
24         zero_state <= 1'b0;
25     end
26
27     else
28     begin
29         if (~move & new_pressed)
30         begin
31             new_pressed <= 1'b0;
32             if (num2count == 7'h0)
33                 num2count <= 7'h64; //count to 100
34             end
35         else if (move)
36             new_pressed <= 1'b1;
37         if (num2count > 7'h0)
38         begin
39             num2count <= num2count - 7'h1;
40             zero_state <= 1'b0;
41         end
42         else if (num2count == 7'h0)
43             zero_state <= 1'b1;
44     end
45 end
46 endmodule
47
48
49
50
51
52
53

```

 
סימולציה לבדיקת 'הפעלה רציפה', רואים ש'מצב אפס' יהיה אפס ו'הזז' לא משפיע על זה :



 כדי להריץ את הסימולציה למצב 'רבע סיבוב' הרצנו את השעון שלנו בנגו שניה. ואנחנו רואים שהמנוע . נמצא ב'מצב אפס' אלא אם כן יש לחיצה חדשה ואז הוא זז רק רבע סיבוב



 הרצנו סימולציה שבה רואים שכאשר מגדירים למודל לספור עד חמש הוא אכן סופר 5 מחזורי שעון ואז מעלה בחזרה את מצב אפס. לא הראנו את זה על 100 כיון שזה לא כל כך אפשרי להראות את זה על תמונה במסך.



driver_controller

זהו המודל שבעצם מתפעל את המנוע בצורה ישירה, כאשר מקבלים מהמשתמש דרך הכרטיס את הכיוון וגודל הצעד' כמו כן הוא מקבל את האם המנוע צריך לפעול מהמודל step_motor_mode, כאשר מהירות סיבוב המנוע נקבעת על ידי 'שעון pulse' שהוא מקבל מהמודל step_motor_speed.

הגדרנו 8 מצבים (phase_out) שהם הביטים שנכנסים לסלילים השונים של המנוע, כדי לרוץ על המצבים השונים הגדרנו משתנה 'state' שבכל מחזור שעון מתקדם לפי כיוון התנועה הרצוי. הוספנו גם מצב אפס כאשר המנוע לא אמור לפעול, אז לא יזרום שום זרם דרך הסלילים (הפרש המתחים בין הדקי הסלילים הוא אפס) על מנת שלא לבזבז הספק.

עד המודל הזה בעצם בנינו את כל המערכת ל-חצי צעד, בכדי שהמערכת תפעל ב-צעד שלם כל שעלינו לעשות זה לדלג על המצבים שהם חצי וכן לשנות מצב רק כל מחזור שעון שני (כדי שהמהירויות לא תשתנינה). בכדי לקיים את הדרישות האלו אנחנו מקדמים את 'state' כל פעם שניה, וכדי לדלג על מחזור שעון אנחנו נשתמש בדגל ('flag').

כאשר אנחנו נמצאים במצב של רבע מחזור והמנוע סיים להסתובב, השארנו את ה'state' במקום ורק הוצאנו פולס של אפסים. לא העברנו אותו ל'state' של אפס כדי שבפעם הבאה שהמנוע יתחיל לפעול הוא ימשיך להתקדם ולא יחזור על אותו 'מצב' בו סיים ברבע מחזור הקודם, (אם הוא היה חוזר על המצב אז המנוע לא היה מתקדם [שהרי הסליל כבר התקדם אליו בסיבוב הקודם] אבל הוא עדיין היה נכלל בספירה של 100 הפולסים שצריך לתת למנוע בשביל הרבע מחזור וכך היינו מקבלים 'באג' שאת הרבע מחזור הראשון הוא היה עושה מושלם ומאז הוא היה מתחיל לפגור).

הכניסות: המודל מקבל חלק מהכניסות ישירות מהכרטיס ואת חלקן מהמודלים step_motor_speed, step_motor_mode.

איתחול/rst: מחובר לכפתור KEY0.

שעון pulse/step_pulse: המוצא של step_motor_speed. שעון שזמן המחזור שלו נקבע בהתאם למהירות הרצויה של המנוע.

כיוון/direction: מחובר למתג SW1 בכרטיס. קובע את כיוון סיבוב המנוע.

מצב אפס/zero_state: המוצא של step_motor_mode. קובע האם המנוע יפעל או לא.

גודל הצעד/step_size: מחובר למתג SW3 בכרטיס וקובע האם המנוע יסתובב בחצי צעד או צעד שלם.

המוצא: מתחבר לכרטיס ומשם למנוע.

הביטים למנוע/phase_out: 'הביטים' שקובעים על איזה סליל ייפול מתח ובאיזה כיוון כך שיזרום דרכו זרם בכיוון הנגדי, ב'פולס' הנוכחי.


מצורף הקוד שכתבנו למימוש מודל זה:

```

1 module driver_controller(
2     input wire rst,
3     input wire step_pulse, // a 'pulse clock'
4     input wire direction, // sw1: 0 for counter clockwise, 1 for clockwise
5     input wire step_size, // sw3: 0 for half a step, 1 for a full step
6     input wire zero_state, // 1 will "turn off" the motor
7     output reg [3:0] phase_out);
8
9
10 reg [3:0] state; // the output pulse
11 reg flag; // for a full step, it will ignore every other cycle
12 always @(posedge step_pulse or negedge rst)
13 begin
14     if (~rst)
15     begin
16         state <= 4'b1;
17         flag <= 1'b0;
18         phase_out <= 4'b0000;
19     end
20
21     else
22     begin
23         if(zero_state == 1'b1)
24         begin
25             phase_out <= 4'b0000;
26             flag <= 1'b1;
27         end
28         else
29         begin
30             if (direction == 1'b1 & step_size == 1'b0)
31             begin
32                 if (state == 4'b1000)
33                 begin
34                     state <= 4'b0001;
35                 end
36                 else
37                 begin
38                     state <= state + 4'b0001;
39                 end
40             end
41
42             else if (direction == 1'b0 & step_size == 1'b0)
43             begin
44                 if (state == 4'b0001)
45                 state <= 4'b1000;
46                 else
47                 state <= state - 4'b0001;
48             end
49             else if (direction == 1'b1 & step_size == 1'b1)
50             begin
51                 if (flag)
52                 flag <= ~flag;
53                 else if (state == 4'b0111)
54                 begin
55                     state <= 4'b0001;
56                     flag <= ~flag;
57                 end
58                 else
59                 begin
60                     state <= state + 4'b010;
61                     flag <= ~flag;
62                 end
63             end
64             else if (direction == 1'b0 & step_size == 1'b1)
65             begin
66                 if (flag)
67                 flag <= ~flag;
68                 else if (state == 4'b0001)
69                 begin
70                     state <= 4'b0111;
71                     flag <= ~flag;
72                 end
73                 else
74                 begin
75                     state <= state - 4'b010;
76                     flag <= ~flag;
77                 end
78             end
79             case (state)
80             4'b0001: phase_out <= 4'b1000;
81             4'b0010: phase_out <= 4'b1010;
82             4'b0011: phase_out <= 4'b0010;
83             4'b0100: phase_out <= 4'b0110;
84             4'b0101: phase_out <= 4'b0100;
85             4'b0110: phase_out <= 4'b0101;
86             4'b0111: phase_out <= 4'b0001;
87             4'b1000: phase_out <= 4'b1001;
88             default: phase_out <= 4'b0000;
89             endcase
90         end
91     end
92 end
93
94 endmodule
95

```

סימולציה של חצי צעד ונגד כיוון השעון :

 

top_motor_controller

לבסוף יש לנו את המודל העליון שכל מטרתו לקרוא לשאר המודלים ולתאם ביניהם.

מצורף הקוד שכתבנו:


```

1 module top_motor_controller(
2     input wire rst,
3     input wire clk,
4     input wire change,
5     input wire mode,
6     input wire move,
7     input wire direction,
8     input wire step_size,
9     output wire [3:0] phase_out,
10    output wire [6:0] ones,
11    output wire [6:0] tens
12);
13
14    //internal wires
15    wire [2:0] speed;
16    wire pulse;
17    wire zero_state;
18
19    step_motor_controller smc_inst(.change(change), .rst(rst), .clk(clk), .speed(speed));
20    step_motor_speed sms(.speed(speed), .rst(rst), .clk(clk), .step_pulse(pulse));
21    speed_display sd(.speed(speed), .ones(ones), .tens(tens));
22
23    step_motor_mode2 smm(.rst(rst), .mode(mode), .move(move),
24        .pulse(pulse), .zero_state(zero_state));
25
26    driver_controller dc(.rst(rst), .step_pulse(pulse), .direction(direction),
27        .step_size(step_size), .zero_state(zero_state), .phase_out(phase_out));
28
29 endmodule


```

לצורך הסימולציה השתמשנו במספרים קטנים יותר כדי לראות את הסימולציה (ולרבע סיבוב אמרנו לא לספור עד 10 לחצי צעד כלומר 5 לצעד שלם). וכן רואים דילאיי שמגיע מה'שעון הפולסים' שהגדרנו (שלא רואים כאן כיון שהוא 'חוט' פנימי של המערכת).

עבור הפעלה רציפה:

 

עבור רבע סיבוב.

 

מצורף קישור לסרטונים שבהם אנחנו מראים שהמנוע עובד.

https://drive.google.com/drive/folders/1Y6A6OZUF1mH_5I1zCEP_fZWYV5OWf-Y?usp=sharing